

## ■ Sommaire ■

---

Chapitre 1.	<b>Circuits polyphasés. Tensions et courants polyphasés.....</b>	<b>1</b>
Chapitre 2.	<b>Grandeurs périodiques. Circuits linéaires en régime sinusoïdal, filtres.....</b>	<b>27</b>
Chapitre 3.	<b>Régimes transitoires du 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> ordre.....</b>	<b>85</b>
Chapitre 4.	<b>Amplificateur opérationnel .....</b>	<b>147</b>
Chapitre 5.	<b>Les semi conducteurs .....</b>	<b>173</b>
Chapitre 6.	<b>Gradateur.....</b>	<b>191</b>
Chapitre 7.	<b>Onduleurs autonomes.....</b>	<b>221</b>
Chapitre 8.	<b>Hacheur .....</b>	<b>299</b>
Chapitre 9.	<b>Redressement non commandé et commandé .....</b>	<b>357</b>